### **Radio Balise KANNAD 406**

## Tester la pile ...




#### **Objectifs:**

- Identifier et analyser la structure permettant de réaliser la fonction 'Tester la pile'
- Valider par des mesures
- Rédiger un rapport de synthèse présentant les résultats

#### Travail demandé:

Phase	Démarche proposée	Matériel à disposition
Relation fonctionnel/structurel	<ul> <li>Justifier l'existence de la fonction 'Tester la pile'</li> <li>Identifier sur le schéma structurel les structures associées à cette fonction</li> </ul>	<ul><li>Schémas fonctionnel et structurel</li><li>Notices techniques</li></ul>
Analyse	<ul> <li>Décrire le fonctionnement</li> <li>Effectuer les calculs nécessaires afin de déterminer la caractéristique de transfert de la structure</li> <li>Justifier la présence des divers composants</li> </ul>	
Mesures	<ul> <li>Effectuer un 'repérage' de la maquette, identifier les différents points de test.</li> <li>Proposer une méthode de mesure permettant de caractériser cette fonction.</li> <li>Effectuer les mesures et relever les chronogrammes pertinents.</li> <li>En déduire la fonction de transfert de cette structure.</li> </ul>	<ul><li>Maquette</li><li>Matériel de mesure</li><li>PC</li></ul>
Synthèse	<ul> <li>Proposer sous forme de chronogrammes une synthèse des résultats obtenus en tenant compte des contraintes de fonctionnement liées à la balise (cadences et puissances d'émission sur 406 et 121 MHz, drop du régulateur)</li> <li>Rédiger un compte rendu de mesures personnalisé en exploitant au mieux les ressources logicielles à disposition</li> </ul>	- Matière grise - PC 

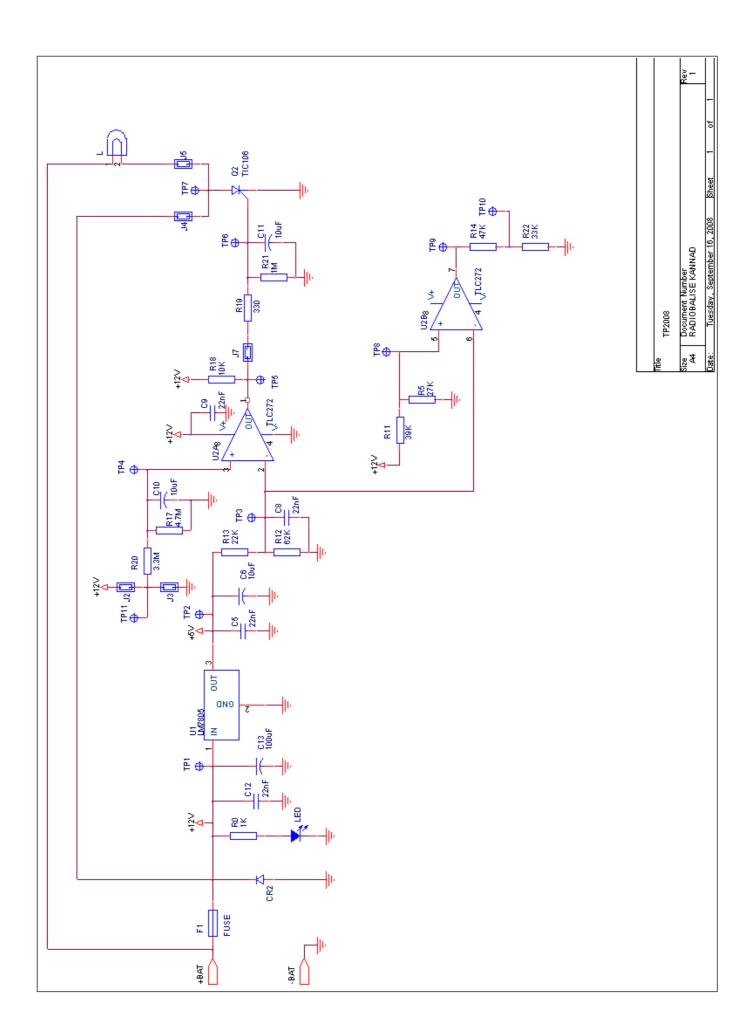Remarque: on peut effectuer la partie 'Analyse' avant ou après la partie 'Mesures'.



# IMPLANTATION DE LA MAQUETTE

